

ڈکٹن ولوڈی

بِرْقُ صَدْرِ عَذْلَى

مُؤْلِفٌ : Peter Bastian

مُتّرجمٌ : قاسم ملکی

وِلِيُو اسْتَارَانْ : مهندس محمد طلوع خراسانیان

مهندس هاشم رمضانزاده

نشر طراح

Bastian Peter	باستیان، پتر
تکنولوژی برق صنعتی/مؤلف [پتر باستیان]؛ مترجم قاسم مالکی؛ ویراستاران محمد طلوع خراسانیان، هاشم رمضانزاده.- تهران : طراح، ۱۳۸۴.	تکنولوژی برق صنعتی/مؤلف [پتر باستیان]؛ مترجم قاسم مالکی؛ ویراستاران محمد طلوع خراسانیان، هاشم رمضانزاده.- تهران : طراح، ۱۳۸۴.
۷۶، [۲۷] ص. : مصور، جدول، نمودار.	۷۶، [۲۷] ص. : مصور، جدول، نمودار.
ISBN 964-7089-60-0	فهرستنويسي براساس اطلاعات فيبا.
Praxis Elektrotechnik, 1998	عنوان اصلی :
چاپ دوم ۱۳۸۵	چاپ دوم ۱۳۸۵
۱. برق - مهندسی - دستنامه‌ها. الف. مالکی، قاسم، مترجم، ۱۳۵۱ - ، مترجم. ب.	عنوان.
TK145/۲۲/۶	TK145/۲۲/۶
۱۳۸۴	۱۳۸۴
۳۱۶۰۲-۳۱۶۰۲ م	کتابخانه ملی ایران

کپی و تکثیر کتب نشر طراح در هر نوع ممکن ممنوع است. استفاده و درج قسمتهایی از کتاب در کتب، سررسیدها و کاتالوگهای تبلیغاتی و ... فقط با مجوز کتبی انتشارات طراح امکانپذیر است.

هر گونه تخلف، پیگرد قانونی دارد. 

شابک ۹۶۴-۷۰۸۹-۶۰۰-۰
ISBN 964 - 7089 - 60 - 0

نشر طراح

- نام کتاب : تکنولوژی برق صنعتی
- مولف : Peter Bastian
- مترجم : قاسم مالکی
- ویراستاران : مهندس محمد طلوع خراسانیان، مهندس هاشم رمضانزاده
- ناشر : طراح
- صفحه‌آرا : عذر انتہا
- تیراز : ۱۲۰۰
- نوبت چاپ : سوم، پاییز ۱۳۸۸

کلیه حقوق برای نشر طراح محفوظ است.

روبه روی دانشگاه تهران - ساختمان فروزنده - طبقه دوم - واحد ۵۰۶ - نشر طراح

(۹۹۹ ۶۴۶۷ ۰۹۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۳۶۲۶ ①)

هٰدِه چاپ ششم

کتاب برای تکنیسنهای و استادکارها و نیز دانشجویان مدارس فنی و مدارس فنی عالی و نیز افراد شاغل در مهندسی و برق صنعتی مفید است. این اثر توسط یک تیم مجرب هم از نظر کاری و هم از نظر تدریس دروس فنی تهیه شده است.

محتوای این اثر شامل مسائل مهم مهندسی تاسیسات و انرژی می‌باشد. بیش از ۵۰۰ شکل و دیاگرام جهت درک مقاهیم کتاب بسیار کمک می‌کند. کنترل آموخته‌ها و نیز اطمینان از موفقیت توسط سوالات دوره و نوشته‌های داخل کادرهای سایه‌دار انجام می‌شود. اهمیت خاصی به ویژه از نظر کاری جهت استفاده از استانداردهای DIN و IEC و نیز دستورالعملهای DIN-VDE داده شده است. چاپ ششم این کتاب به طور اساسی تغییر و بهبود یافته است. استانداردهای جدید DIN و نیز دستورالعملهای DIN-VDE مورد توجه قرار گرفته است.

مهندسى سیستم ساختمان و نیز تاسیسات فتوولتایی به آن اضافه شده است. قسمت مربوط به کابلها و سیمهای عایق‌بندی شده، ایمنی تاسیسات برق و کنترل قابل برنامه‌ریزی و نیز اقدامات ایمنی طبق DIN VDE 0100-410 سال ۱۹۹۷ به طور کامل بازنگری شده است. بدین ترتیب کتاب نوآوریهای فنی را مدنظر داشته است.

نویسندهان و انتشارات از راهنمایی انتقادی و تشویقی همگان متشرک خواهد بود.

فهرست I

۲۵ ۲-۳ سیستمهای سیمکشی رایج
۲۶ ۱-۲-۳ نصب سیم روکار
۲۹ ۲-۲-۳ نصب سیم توکار
۳۰ ۳-۲-۳ نصب زیرکار
۳۱ ۴-۲-۳ نصب سیم در لوله‌های برق
۳۲ ۳-۳ سیمکشی در ساختمانهای پیش ساخته
۳۳ ۱-۳-۳ نصب سیم در بتون
۳۴ ۲-۳-۳ نصب سیم در دیوارهای توخالی
۳۵ ۴-۳ نصب سیم در داکتهای برق
۳۵ ۱-۴-۳ نصب داکت سیم
۳۶ ۲-۴-۳ نصب داکتهایی که در آنها جای کلید و پریز تعییه شده است
۳۷ ۳-۴-۳ داکتهای انشعاب‌دهنده
۳۷ ۵-۳ تاسیسات زیرزمینی
۳۷ ۱-۵-۳ سیستم داکت بر روی کفپوش
۳۸ ۲-۵-۳ سیستم داکت هم سطح کفپوش
۳۸ ۳-۵-۳ سیستم داکت داخل بتون
۳۸ ۴-۵-۳ نصب داکت بر روی کف پیش‌ساخته
۳۹ ۶-۳ جلوگیری از نفوذ آتش به تاسیسات الکتریکی ..
۳۹ ۷-۳ نصب روی سینی حمل کابل
۴۰ ۸-۳ نصب کابل در زمین
۴۱ ۹-۳ نصب سیمهای هوایی
۴۳ ۱۰-۳ سیمکشی تاسیسات برقی و تقسیمها

۴۴-۵۶

۴ اتصالات

۴۴ ۱-۴ لخت کردن سیمهای عایق‌دار
۴۵ ۲-۴ اتصالات پیچی
۴۵ ۱-۲-۴ انواع اتصالات پیچی
۴۵ ۲-۲-۴ پیچها، مهره‌ها و نگهدارندهای پیچ
۴۵ ۳-۲-۴ باز کردن اتصالات ثابت پیچی
۴۶ ۴-۲-۴ خمها قلاب سرسیم
۴۷ ۳-۴ اتصالات غیرلحیمی
۴۸ ۱-۳-۴ پرسی، له کردن و کریمپی
۴۸ ۲-۲-۴ اتصالات واير رپ

۱ ایمنی در کار و پیشگیری از سانحه

۷ ۱-۱ انرژی الکتریکی و خطرات آن
۷ ۱-۱-۱ قانون صرفه‌جویی انرژی
۷ ۲-۱-۱ قانون ایمنی دستگاه
۸ ۳-۱-۱ DIN VDE -
۹ ۴-۱-۱ مقررات پیشگیری از حوادث
۹ ۵-۱-۱ شرایط عمومی شرکتهای تامین و نگهداری
۹ ۲-۱ مفاهیم و توضیحات
۱۰ ۳-۱ تعیین عالیم ایمنی در محل کار
۱۰ ۱-۳-۱ تعیین عالیم مواد خطرناک
۱۰ ۲-۳-۱ عالیم ایمنی
۱۲ ۴-۱ پنج اصل ایمنی
۱۴ ۵-۱ ایمنی به هنگام کار با تاسیسات الکتریکی
۱۴ ۱-۵-۱ ایمنی به هنگام کار کردن در نزدیکی قسمتهایی که دارای ولتاژ می‌باشند
۱۴ ۲-۵-۱ ایمنی به هنگام کار با قسمتهای برق‌دار
۱۵ ۳-۵-۱ کار بی‌خطر با ابزارآلات و دستگاهها
۱۶ ۴-۵-۱ لباس و تجهیزات ایمنی

۲ سیمها و کابل‌های عایق‌دار

۱۷ ۱-۲ کاربرد سیمها و کابلها
۱۷ ۲-۲ مشخصه سیمها و کابل‌های عایق‌دار
۲۰ ۳-۲ سیمها عایق‌دار
۲۲ ۴-۲ کابلها
۲۲ ۱-۴-۲ تقسیم‌بندی کابلها
۲۲ ۲-۴-۲ ساختمان و نصب کابلها
۲۳ ۳-۴-۲ کابل مفتولی (کابل زمین یا سیم ارت) و کابل با عایق مواد مصنوعی
۲۳ ۴-۴-۲ لوازم و تجهیزات کابل
۲۴ ۵-۲ سیمها بدون روکش

۳ انواع نصب سیمها و کابلها

۲۵ ۱-۳ اصول نصب سیم
----	------------------------------

۲۵

فهرست II

۷۶	۳-۲-۶	دوشاخه و پریزهای سیار سه فاز
۷۷	۴-۳-۶	دوشاخه و پریزهای نر و مادگی
۷۹	۴-۶	کلید و شستی
۸۱	۵-۶	مدارهای سیمکشی
۸۱	۱-۵	مدارهای سیمکشی کلیدها
۸۲	۲-۵	چراغ و نشانگر وضعیت کاری در کلیدها
۸۳	۲-۵	مدارهای سیمکشی با کلیدهای الکترومغناطیسی
۸۴	۶-۶	کلید تاسیسات و ماشینهای الکتریکی
۸۵	۷-۶	مدار کنترل و اخطار با کلیدهای مغناطیسی
۸۵	۱-۷-۶	شرایط کار برای مدار کنترل و اخطار
۸۶	۲-۷-۶	دستگاههای فرمان و اخطار
۸۷	۸-۶	سوییچهای مجاورتی
۸۸	۹-۶	کلیدهای الکترومغناطیسی
۸۸	۱-۹-۶	رله‌ها
۹۰	۲-۹-۶	کنتاکتورها
۹۰	۳-۹-۶	علامت اتصالات و کنتاکتهای کنتاکتورها و رله‌ها
۹۱	۴-۹-۶	مدار خود نگهدار
۹۲	۵-۹-۶	مدار متواالی و بلوک‌کننده
۹۳	۶-۹-۶	مدار ستاره - مثلث
۹۴	۷-۹	مدار - دالاندر (Dahlander)
۹۵	۱۰-۶	کنترلهای قابل برنامه‌ریزی (PLC یا SPS)
۹۵	۱-۱۰	ساختمان یک PLC
۹۵	۲-۱۰	اتصال یک PLC
۹۶	۳-۱۰	روش کار یک کنترلکننده قابل برنامه‌ریزی (PLC)
۹۶	۴-۱۰	برنامه‌ریزی کنترلکننده قابل برنامه‌ریزی
۹۷	۵	تکنیک‌آمنی در کنترلکنندهای قابل برنامه‌ریزی
۹۹	۶-۱۰	مثال کاربردی

۷ تأسیسات الکتریکی در ساختمانهای مسکونی

۱۰۰-۱۲۶

۱۰۰	۱-۷	اتصال کابل تغذیه برق به ساختمانها
۱۰۰	۱-۱۷	اتاق تأسیسات ساختمان
۱۰۰	۲-۱-۷	اتصال کابلی

۴۹	۲-۲-۴	اتصال ترمی - پوینت
۴۹	۴-۲-۴	دیگر انواع اتصالات
۵۰	۵-۲-۴	اتصالات ترمینالی
۵۲	۴-۴	لحیمکاری
۵۲	۱-۴-۴	لحیمکاری نرم
۵۶	۲-۴-۴	لحیمکاری سخت

۵ حفاظت اضافه جریان و حفاظت اتصال کوتاه

۵۷-۷۰

۵۷	۱-۵	فیوزهای ذوبی
۵۷	۱-۱-۵	سیستمهای فیوز فشنگی
۵۸	۲-۱-۵	سیستم فیوز - NH
۶۰	۳-۱-۵	کلاسهای عملکرد و کاری در فیوزهای ولتاژ پایین
۶۰	۴-۱-۵	فیوزهای محافظ دستگاه
۶۱	۲-۵	کلید محافظ سیم
۶۲	۳-۵	حفاظت اضافه جریان موتورهای القایی
۶۲	۱-۲-۵	کلید محافظ موتور
۶۲	۲-۲-۵	رله حرارتی جریان زیاد (اورلود)
۶۳	۳-۲-۵	محافظ کامل موتور با ترمیستور
۶۴	۴-۵	محافظ اضافه جریان کابلها نصب شده به شکل ثابت و سیمهای عایق بندی شده
۶۵	۱-۴-۵	نوع نصب و بار جریان کابلها و سیمهای عایق بندی شده
۶۵	۲-۴-۵	دسته‌بندی فیوزهای حفاظت اضافه جریان
۶۷	۳-۴-۵	حافظت اضافه بار کابلها و سیمهای عایق بندی شده
۶۹	۴-۴-۵	حافظت اتصال کوتاه کابلها و سیمهای عایق‌دار

۶ مدارها و قطعات برق صنعتی

۷۱	۱-۶	مشخص کردن قطعات
۷۱	۲-۶	نقشه‌های مدار
۷۳	۳-۶	سیستمهای دوشاخه
۷۳	۱-۳	پریز و دوشاخه سیار دو و سه قطبی
۷۶	۲-۳-۶	ساخت سیم سیار ارتدار

فهرست III

۱۳۹ ۷-۸	۱۰۱ ۲-۱-۷
۱۴۱ ۸-۸	۱۰۱ ۲-۷
۱۴۲ ۹-۸	۱۰۲ ۱-۲-۷
		۱۰۲ ۲-۲-۷
		۱۰۳ ۳-۷
		۱۰۳ سیستمهای تأمین جریان اصلی
		۱۰۴ سیمهای اصلی ۱-۳-۷
		۱۰۴ محل کنترل ۲-۳-۷
		۱۰۵ سیمهای کنترل ۳-۳-۷
		۱۰۵ سیم کشی آپارتمانی ۴-۷
		۱۰۵ تقسیم‌کننده جریان ۱-۴-۷
		۱۰۶ سیمکشی در سطح آپارتمان ۲-۴-۷
		۱۰۷ سیمکشی در آشپزخانه ۳-۴-۷
		۱۰۸ روش‌های سیمکشی ۴-۴-۷
		۱۰۹ سیمکشی الکتریکی فضاهای با وان یا دوش ۵-۴-۷
		۱۱۱ دامنه تجهیز در ساختمانهای مسکونی ۶-۴-۷
		۱۱۲ تاسیسات مخابراتی ۵-۷
		۱۱۲ تاسیسات مخابراتی Telekom آلمان ۱-۵-۷
		۱۱۳ تاسیسات زنگ خانگی ۲-۵-۷
		۱۱۳ اف اف خانگی ۳-۵-۷
		۱۱۵ آنتنها ۴-۷
		۱۱۵ آنتن‌های مخصوص دریافت زمینی ۱-۶-۷
		۱۱۸ تاسیسات دریافت ماهواره‌ای ۲-۶-۷
		۱۲۱ تاسیسات ارتباطی باند پهن (BK) ۳-۶-۷
		۱۲۲ تجهیزات اعلام خطر ۷-۷
		۱۲۲ تاسیسات دزدگیر ۱-۷-۷
		۱۲۴ تاسیسات اعلام حریق ۲-۷-۷
		۱۲۵ تکنولوژی سیستمهای الکتریکی ساختمانی ۸-۷
		۱۲۷-۱۴۳ ۸ سیم کشیهای ویژه
		۱۲۷ سیم کشیهای ویژه در زمینهای کشاورزی و باغات ۱-۸
		۱۲۹ سیمکشی در کارگاههای با خطر آتش‌سوزی ۲-۸
		۱۳۰ سیمکشی بیمارستان و فضاهای پزشکی ۳-۸
		۱۳۳ سیمکشی برق در بخش‌های دارای خطر انفجار ۴-۸
		۱۳۷ سیمکشی برق در ساختمانها ۵-۸
		۱۳۸ تأسیسات برقی در کمپها و کاروانها ۶-۸
		۱۰ اقدامات ایمنی ۱۶۲-۱۷۸

فهرست IV

<p>۱۷۹ ۱-۱-۱۱ ساختار صفحه هادی</p> <p>۱۷۹ ۲-۱-۱۱ روشاهای ساخت و تولید مدارهای چاپی</p> <p>۱۸۱ ۳-۱-۱۱ طرح تصویر هادی چاپی</p> <p>۱۸۱ ۴-۱-۱۱ تولید یک صفحه مدار چاپ تستر مدار الکترونیکی</p> <p>۱۸۲ ۵-۱-۱۱ تجهیز و مونتاژ بردگاهی مدار چاپی پس از خوردنگی</p> <p>۱۸۲ ۶-۱-۱۱ دلایل خطأ و پیشگیری از حوادث در ظهور و خوردنگی مدارهای چاپی</p> <p>۱۸۳ ۷-۱-۱۱ آماده کردن، نصب و لحیم قطعات، مقاومتها و خازنهای الکترونیکی</p> <p>۱۸۴ ۸-۱-۱۱ SMD یا تکنیک قطعات مونتاژ سطحی</p> <p>۱۸۶ ۲-۱-۱۱ مقاومتها</p> <p>۱۸۶ ۱-۲-۱۱ مقاومتها ثابت</p> <p>۱۸۷ ۲-۲-۱۱ مقاومتها قابل تنظیم</p> <p>۱۸۷ ۳-۲-۱۱ مقاومتها غیرخطی</p> <p>۱۸۸ ۴-۲-۱۱ آزمایش مقاومتها</p> <p>۱۸۸ ۳-۱-۱۱ خازنها</p> <p>۱۸۹ ۱-۳-۱۱ مشخصات و اندازه‌های خازنها</p> <p>۱۸۹ ۲-۳-۱۱ آزمایش خازنها</p> <p>۱۹۰ ۴-۱-۱۱ قطعات نیمه‌هادی</p> <p>۱۹۰ ۱-۴-۱۱ دیودها</p> <p>۱۹۱ ۲-۴-۱۱ مدارهای یکسوساز</p> <p>۱۹۳ ۳-۴-۱۱ دیودهای زنر (Z) (دیودهای محدودکننده)</p> <p>۱۹۴ ۴-۴-۱۱ ترانزیستورها</p> <p>۲۰۰ ۵-۴-۱۱ تریستور</p> <p>۲۰۱ ۶-۴-۱۱ تری‌یاک</p> <p>۲۰۱ ۷-۴-۱۱ آزمایش تریستورها و تری‌یاکها</p> <p>۲۰۲ ۸-۴-۱۱ دیاک (Diac)</p> <p>۲۰۳ ۹-۴-۱۱ خنکسازی قطعات نیمه‌هادی</p> <p>۲۰۴ ۱۰-۴-۱۱ قطعات الکترونیکی نوری</p> <p>۲۰۵ ۱۱-۴-۱۱ مدارهای مجتمع (IC)</p> <p>۲۰۶-۲۲۵ ۱۲ تجهیزات الکتریکی</p>	<p>۱۶۲ ۱-۱۰ انتخاب وسایل برقی</p> <p>۱۶۳ ۲-۱۰ محافظت در برابر برق گرفتگی</p> <p>۱۶۴ ۳-۱۰ محافظت در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم</p> <p>۱۶۴ ۱-۲-۱۰ محافظت از طریق ولتاژ اینمنی پایین</p> <p>۱۶۴ ۲-۲-۱۰ محافظت از طریق ولتاژ کاری پایین</p> <p>۱۶۵ ۳-۲-۱۰ حفاظت از طریق محدود کردن انرژی</p> <p>۱۶۵ ۴-۱۰ حفاظت در برابر برق گرفتگی تحت شرایط عادی</p> <p>۱۶۵ ۱-۴-۱۰ حفاظت از طریق عایق بندی قسمتهای فعال</p> <p>۱۶۵ ۲-۴-۱۰ حفاظت از طریق پوششها یا روکشها</p> <p>۱۶۵ ۳-۴-۱۰ حفاظت از طریق موانع</p> <p>۱۶۵ ۴-۴-۱۰ حفاظت از طریق ایجاد فاصله</p> <p>۱۶۵ ۵-۴-۱۰ حفاظت اضافی از طریق تاسیسات حفاظتی جریان نشتی (باقیمانده) (RCD)</p> <p>۱۶۶ ۵-۱۰ حفاظت در برابر شوکهای الکتریکی در صورت وجود عیب</p> <p>۱۶۶ ۱-۵-۱۰ سیستمهای تامین جریان برق سه فاز</p> <p>۱۶۶ ۲-۵-۱۰ همپتانسیلی</p> <p>۱۶۷ ۳-۵-۱۰ اقدامات اینمنی در سیستم TN</p> <p>۱۶۸ ۴-۵-۱۰ تاسیسات حفاظتی جریان خطأ (نشتی) در سیستم TN</p> <p>۱۷۰ ۵-۵-۱۰ اقدامات اینمنی در سیستم TT</p> <p>۱۷۰ ۶-۵-۱۰ اقدامات اینمنی در سیستم IT</p> <p>۱۷۲ ۷-۵-۱۰ عایق محافظ</p> <p>۱۷۲ ۸-۵-۱۰ محافظت از طریق فضاهای غیرهادی</p> <p>۱۷۳ ۹-۵-۱۰ جداسازی حفاظتی</p> <p>۱۷۴ ۶-۱۰ کنترل اقدامات اینمنی</p> <p>۱۷۴ ۱-۶-۱۰ آزمایش از طریق بازدید</p> <p>۱۷۴ ۲-۶-۱۰ آزمایش از طریق امتحان کردن و اندازه‌گیری</p> <p>۱۷۵ ۳-۶-۱۰ آزمایش ولتاژ اینمنی پایین و جداسازی حفاظتی</p> <p>۱۷۵ ۴-۶-۱۰ آزمایش مقاومت عایق بندی</p> <p>۱۷۶ ۵-۶-۱۰ آزمایش سیستمهای جریان سه فاز</p> <p>۱۷۸ ۶-۶-۱۰ تست تجهیزات محافظ جریان خطأ</p>
---	--

۱۱ مدارها و قطعات الکترونیک

<p>۱۷۹ ۱-۱۱ مدارهای چاپی</p>	<p>۲۰۵ ۱۷۹</p>
------------------------------------	----------------------

<p>۲۰۶ ۱-۱۲ دستگاههای کوچک</p>	<p>۲۰۶ ۱-۱۲ دستگاههای حرارتی برقی</p>
--------------------------------------	---

فهرست ۷

۱۴ ماشینهای الکتریکی

۲۳۹-۲۷۱	۱-۱۴ طراحی موتورها
۲۴۰	۱-۱-۱۴ نوع کار موتورها
۲۴۱	۲-۱-۱۴ روشاهای اینمی موتورها
۲۴۱	۲-۱۴ موتورهای سه فاز آسنکرون
۲۴۱	۱-۲-۱۴ ساختار و چگونگی عملکرد
۲۴۴	۲-۲-۱۴ مشخصات موتورهای آسنکرون
۲۴۶	۳-۲-۱۴ موتور سه فاز آسنکرون با رتور حلقه لغزان
۲۴۶	۴-۲-۱۴ موتورهای آسنکرون قابل تغییر قطبی
۲۴۸	۳-۱۴ موتورهای جریان مقنایوب تک فاز
۲۴۸	۱-۳-۱۴ مدار هیسترزیس
۲۴۹	۲-۳-۱۴ موتورهای تکفاز مقنایوب با رتور اتصال کوتاه
۲۵۰	۳-۳-۱۴ موتورهایی با قطبها شیاردار
۲۵۰	۴-۳-۱۴ موتورهای اونیورسال
۲۵۱	۴-۱۴ موتورهای جریان مستقیم
۲۵۱	۱-۴-۱۴ ساختمان و نحوه کار
۲۵۲	۲-۴-۱۴ موتورهای دارای تحریک خارجی
۲۵۲	۲-۳-۱۴ موتورهای شنت
۲۵۲	۴-۴-۱۴ موتور سری
۲۵۳	۵-۴-۱۴ موتور کمپوند
۲۵۳	۶-۴-۱۴ تنظیم تعداد دور و تغییر جهت چرخش
۲۵۴	۵-۱۴ سرویس و نگهداری از الکتروموتورها
۲۵۵	۶-۱۴ اختلالات کاری در موتورهای کلکتوری
۲۵۸	۷-۱۴ ترانسفورماتورها
۲۵۸	۱-۷-۱۴ ساختمان و ویژگیهای ترانسفورماتورها
۲۵۸	۲-۷-۱۴ انواع ترانسفورماتورها از نظر ساختمان
۲۵۹	۳-۷-۱۴ شرایط راهاندازی ترانسفورماتورها
۲۶۲	۸-۱۴ سیمپیچ ترانسفورماتورها و الکتروموتورها
۲۶۲	۱-۸-۱۴ ابعاد ترانسفورماتور
۲۶۴	۲-۸-۱۴ سیمپیچی و عایق‌بندی ترانسفورماتورها
۲۶۵	۳-۸-۱۴ ترانسفورماتورهای جریان سه فاز
۲۶۶	۴-۸-۱۴ تست ترانسفورماتور کوچک
۲۶۶	۵-۸-۱۴ سیمپیچهای ماشین جریان مستقیم
۲۶۸	۶-۸-۱۴ سیمپیچ موتورهای سه فاز

۲۰۸	۲-۱-۱۲ دستگاههایی با محرک الکتروموتوری
۲۱۰	۳-۱-۱۲ حذف داخل رادیویی در دستگاههای کوچک
۲۱۱	۲-۱۲ دستگاههای بزرگ
۲۱۱	۱-۲-۱۲ اجاق برقی
۲۱۳	۲-۲-۱۲ میکروویو
۲۱۵	۳-۲-۱۲ ماشین لباسشویی
۲۱۶	۴-۲-۱۲ ماشین خشککن
۲۱۸	۵-۲-۱۲ دستگاههای آب گرمکن برقی
۲۲۲	۳-۱۲ گرم کردن الکتریکی محیط

۱۳ عیب‌یابی در تاسیسات و دستگاههای برقی

۲۲۶-۲۳۸

۲۲۶	۱-۱۳ انواع عیوب
۲۲۷	۲-۱۳ عیب‌یابی در تاسیسات الکتریکی
۲۲۷	۱-۲-۱۳ تشخیص عیوب مکانیکی در تاسیسات
۲۲۷	۲-۲-۱۳ تشخیص قطع سیم
۲۲۸	۳-۲-۱۳ پیدا کردن اتصالات کوتاه
۲۲۹	۴-۲-۱۳ پیدا کردن اتصالهای بدنه، اتصال زمین و اتصال هادی
۲۳۰	۳-۱۳ عیب‌یابی در دستگاههای الکتریکی
۲۳۰	۱-۳-۱۳ نوع عیوب و عل آن در وسایل الکتریکی
۲۳۰	۲-۳-۱۳ عیب‌یابی مثلاً در اجاق برقی، تست اتصال شبکه
۲۳۲	۳-۳-۱۳ جستجوی سیستماتیک
۲۳۲	۴-۱۳ محل کار تعمیر دستگاه
۲۳۳	۵-۱۳ تعمیر و نگهداری از دستگاههای الکتریکی
۲۳۶	۶-۱۳ تست دستگاههای تعمیر شده طبق DIN VDE 0701
۲۳۶	۱-۶-۱۳ تست بصری
۲۳۶	۲-۶-۱۳ تست هادی محافظ
۲۳۷	۳-۶-۱۳ تست مقاومت عایق
۲۳۸	۴-۶-۱۳ اندازهگیری جریان نشتی معادل
۲۳۸	۵-۶-۱۳ تست عملکرد

فهرست VI

۲۷۲	۱-۱۵ مدار باتریهای خشک و آکومولاتورها	۲۶۹	۷-۸-۱۴ ساخت سیمپیچها
۲۷۲	۲-۱۵ پیل اولیه (باتریهای خشک)	۲۶۹	۸-۸-۱۴ عایق سیمپیچها
۲۷۳	۳-۱۵ آکومولاتورهای سربی	۲۷۰	۹-۸-۱۴ تست سیمپیچها
۲۷۳	۱-۳-۱۵ ساختمان و نحوه کار	۲۷۲-۲۷۴	۱۵ پیل اولیه یا آکومولاتورها
۲۷۴	۲-۳-۱۵ شارژ کردن آکومولاتورهای سربی		